

## 2 | 组合逻辑实验

### 跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑（雅克·路易·大卫）

就像一只回旋镖，你已经忘记曾经把他掷出，却在意想不到的时候飞回你手中。



~ · ~

### 2.1 | 实验目的

1. 学习用 verilog 设计较复杂的组合逻辑电路
2. 进一步熟悉 vivado 工具

2.2 | 实验内容

英文	中文
fs(fetch stage)	取值级
ds(instruction decode stage)	译码级
es(execute stage)	执行级
bus	总线
fs_to_ds_bus	取指级到译码级总线
ds_to_es_bus	译码级到执行级总线
rx(register x)	寄存器 x 地址
ry(register y)	寄存器 y 地址
rx_value	寄存器 x 的值
ry_value	寄存器 y 的值
op(operation code)	操作码
operand	操作数

表 2.1: 术语表

2.2.1 | CPU 译码逻辑模块

译码逻辑模块的主要工作是解析指令（由下文的 RX、RY、OP 组成）的操作码（即 OP）和操作数（由 RX\_VALUE、RY\_VALUE 组成），将指令转化为控制信号并读取通用寄存器堆生成操作数（RX\_VALUE、RY\_VALUE）。本模块的输入输出定义如下：

```
1  module id(
2      input wire [15:0] fs_to_ds_bus , // from other modules
3      output wire [27:0] ds_to_es_bus , // to other modules
4      output wire [ 1:0] rx           , // 读入rx寄存器（other modules）的值
5      output wire [ 1:0] ry           , // 读入ry寄存器（other modules）的值
6      input wire [ 7:0] rx_value      , // rx寄存器（other modules）返回的值
7      input wire [ 7:0] ry_value      // ry寄存器（other modules）返回的值
8  );
```

 


图 2.1: 内部结构

其中, `fs_to_ds_bus` 为从 `fs` 到 `ds` 的总线 (bus), 包含了从其他模块到译码模块的信息 (即本模块输入)。 `ds_to_es_bus` 为从 `ds` 到 `es` 的总线 (bus), 包含了从译码模块到其他模块的信息 (即本模块输出)。

模块与其他模块的交互关系如下:

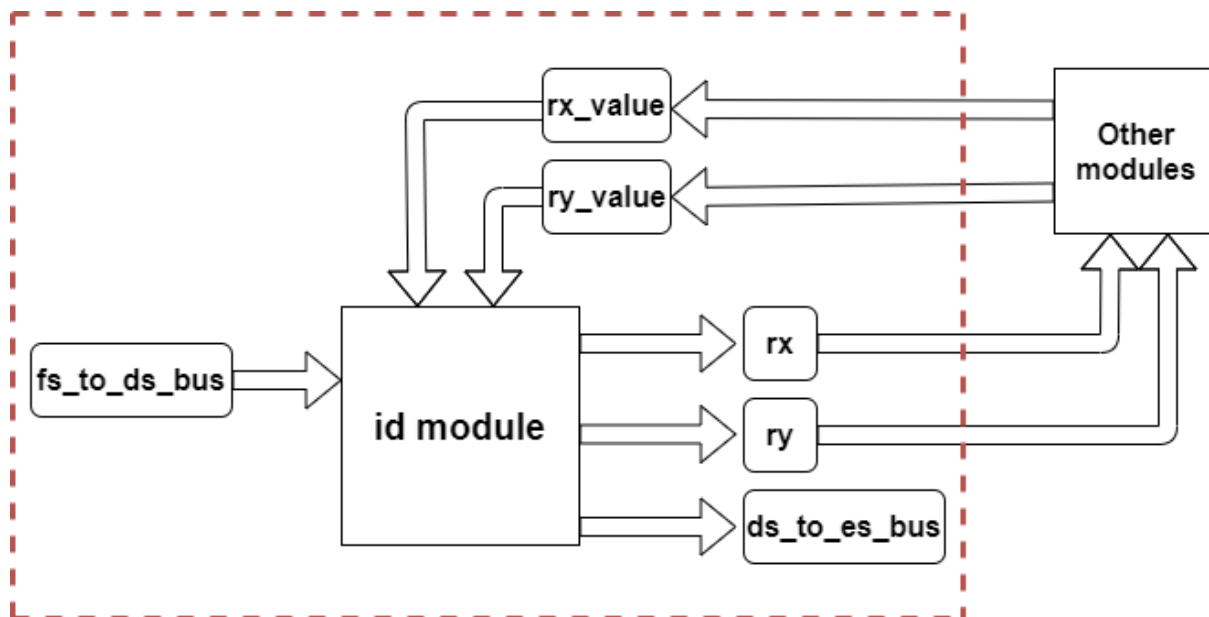


图 2.2: 顶层结构

端口中总线的编码格式如下:

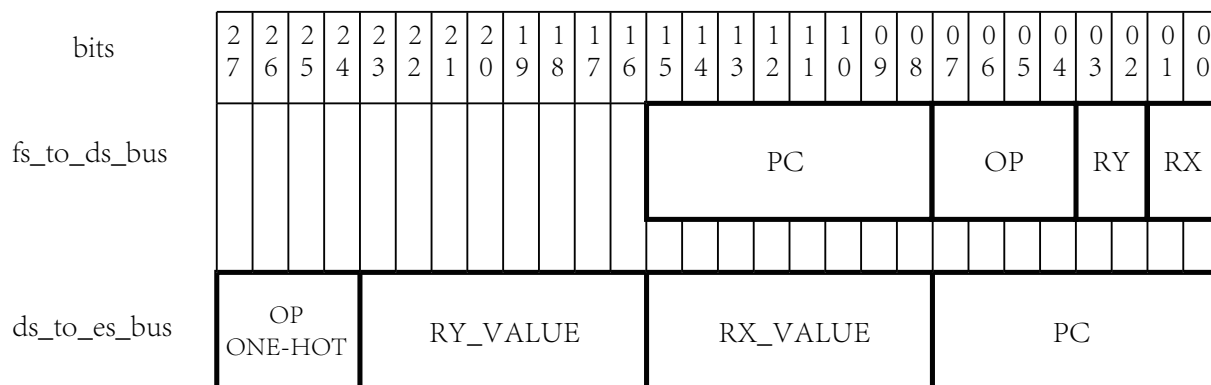


图 2.3: 端口编码格式, 其中 bits 代表第 x 位, 最右侧为第 00 位, 最左侧为第 27 位。例: fs\_to\_ds\_bus 的 PC 域表示为 fs\_to\_ds\_bus[15:8]

fs\_to\_ds\_bus 总线中, PC 代表一个立即数, **即一个数字, 我们无需关心 PC 的含义**; OP 代表指令操作码; RX 与 RY 代表两个寄存器地址, 译码模块需要将这两个域输出到对应的 rx 与 ry 端口, 从而得到寄存器返回的值 rx\_value 与 ry\_value。

ds\_to\_es\_bus 总线中, PC 应与输入的 fs\_to\_ds\_bus 总线中 PC 相同; RX\_VALUE 与 RY\_VALUE 应与模块输入的 rx\_value 与 ry\_value 相同; OP ONE\_HOT 为指令操作码的独热码形式, 需要由译码模块将输入的 OP 转为独热码形式后输出。

其中, fs\_to\_ds\_bus 中 PC 域代表一个八位立即数, 在译码时无需关注, 只需要将其赋值到 ds\_to\_es\_bus 中 PC 域即可。

fs\_to\_ds\_bus 中存在四位操作码域, 译码模块需要将这四位的操作码转为独热码的形式输出到 ds\_to\_es\_bus 中对应域: ds\_to\_es\_bus 的 27 位到 24 位分别代表 move、add、sub 与 mul 指令。

fs\_to\_ds\_bus 的 RY 域与 RX 域代表两个地址, 输出到通过译码模块的 rx 与 ry 端口即可。此步骤是为了模拟读取寄存器堆的过程, rx\_value 与 ry\_value 的值将会取决于译码模块给出的 rx 与 ry。ds\_to\_es\_bus 中 RX\_VALUE 与 RY\_VALUE 域代表 rx\_value 与 ry\_value, 将译码模块的输入赋值到这两个域即可。

即译码模块需要完成以下操作:

1. 指令解码: 将原始指令拆解为不同字段, 如操作码, 源寄存器, 目标寄存器, 立即数等
2. 识别操作码: 确定这条指令要执行什么操作
3. 访问寄存器: 根据指令要求, 从指定的寄存器中读取源寄存器的值
4. 生成控制信号: 根据操作码和其他字段生成控制信号, 这些信号将在后续的执行, 访存和写回阶段发挥作用

**以上是基于译码模块原理的分析, 并且需要具有相关背景知识。下面, 将会以更简单的语言描述本实验需要的工作:**

1. 新建工程, 完成 CPU 译码逻辑模块的 Verilog 描述
2. 将 fs\_to\_ds\_bus 的 PC 域(下简写为 fs\_to\_ds\_bus.PC)赋值给 ds\_to\_es\_bus.PC

3. 将 `fs_to_ds_bus.OP` 转换为独热码,`fs_to_ds_bus.OP = 0001` 时,`ds_to_es_bus.OP_ONE_HOT` 赋值为 `1000`, 以此类推
4. 将输入的 `rx_value` 赋值给 `ds_to_es_bus.RX_VALUE`
5. 将输入的 `ry_value` 赋值给 `ds_to_es_bus.RY_VALUE`
6. 将 `fs_to_ds_bus.RY` 赋值给 `ry` 端口
7. 将 `fs_to_ds_bus.RX` 赋值给 `rx` 端口

涉及的指令编码格式如下

表 2.2: 指令格式

指令名称	指令格式			
	指令操作码	操作数 1	操作数 2	附加数据段
Move	0001	Rx	Ry	无
Add	0010	Rx	Ry	无
Sub	0011	Rx	Ry	无
Mul	0100	Rx	Ry	无

2.2.2 | ALU 设计

ALU (Arithmetic Logic Unit, 算术逻辑单元) 是计算机中的一种重要组件, 它可以实现算术运算和逻辑运算。CPU 的绝大部分运算任务都会在 ALU 中完成。ALU 将会根据译码模块提供给 ALU 的信息: 源操作数 1、源操作数 2 和操作码进行运算, 并将运算结果正确输出。

注: 在 ALU 单元中, 要注意区分运算类型 (操作码), 同时保证操作数完成正确的算术逻辑运算。

在本实验中, 需要实现一个 8 位 ALU, 能实现下面给出的 12 种运算操作:

表 2.3: ALU 操作码

操作码	符号	介绍
12'h001	+	加
12'h002	-	减
12'h004	&	按位与
12'h008		逻辑或
12'h010	<<	逻辑左移 $a \ll b[1:0]$
12'h020	>>>	算术右移 $a \ggg b[1:0]$
12'h040	>>>>	循环右移 $a \gggg b[1:0]$
12'h080	< <sub>s</sub>	小于比较
12'h100	< <sub>u</sub>	无符号小于比较
12'h200	+&	保留最高位进位加法, 如有进位, 舍弃最后一位
12'h400	^	异或
12'h800	ℓ	见下面操作定义

其中， $\iota$  操作定义如下：

根据操作数 2 的高四位中最低位的 1 的位置对操作数 1 进行不同的拼接操作：

表 2.4:  $\iota$  操作

1 的位置	拼接方式
4'bxxx1	{operand1[1:0], operand1[7:6]}
4'bxx10	{operand1[5:4], operand1[3:2]}
4'bx100	{operand1[7:6], operand1[3:2]}
4'b1000	{operand1[5:4], operand1[1:0]}

然后与操作数 2 的低四位进行拼接（操作数 2 的低四位位于拼接的高位）后进行循环位移，操作数 1 中未用来进行上述拼接操作的剩余四位按照操作数 1 中原来顺序进行拼接，最低位作为位移方向判断，0 为右移，1 为左移，高三位作为位移量。

例：operand1 = 8'b1011\_0110 operand2 = 8'b1100\_1110

进行位移的数为：8'b1110\_1001 操作数 1 中剩下 4 位为：4'b1110，位移方向：右移，位移量：7  
最后结果：8'b1101\_0011

**注：本实验不会出现操作数 2 的高四位为零的情况，因此无需考虑。**

### 2.2.3 | 加法器实现

实现 32 位逐位进位加法器、32 位选择进位加法器。

1. 学习课件中逐位进位加法器、选择进位加法器的原理；
2. 新建工程，完成两种加法器的 Verilog 描述，两种加法器请都使用一位加法器作为基本模块开始搭建；一位加法器请根据实验一自行设计，模块名称及端口定义如下：

```
1 module csadd32 (a,b,cin,s,cout); //选择进位加法器
2 module rcadd32 (a,b,cin,s,cout); //逐位进位加法器
```

3. 编写测试激励：可更改实验 1 中的激励产生代码，按照自己的思路产生测试数据，通过仿真验证加法器功能。
4. 逐位进位加法器高层加法器需要等待低层加法器的计算结果，如果使用不带延时的一位加法器进行综合前仿真，不带延时的加法器将在“一瞬间”计算完毕，这样体现不出来逐位进位加法器的传递过程。故我们在此处手动添加延时来模拟实际情况，感兴趣的同学可以搜索有关综合后仿真的资料，自己撰写仿真代码。

带延时的一位加法器参考代码如下：

```
1 module add1(
2     input a,
3     input b,
4     input cin,
5     output sum,
6     output cout);
7     assign #4 sum = a ^ b ^ cin;
```

```

8      assign #2 cout = (cin==1) | (cin==0) ? (a & cin) | (b & cin) | (a & b) :
          1'bx;
9  endmodule

```

5. 参考仿真代码如下:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module add32_tb();
3      reg [31:0]a;
4      reg [31:0]b;
5      reg cin;
6      reg clk;
7      wire [31:0]s0,s1,s2;
8      wire cout0,cout1,cout2;
9      initial begin
10         a = 4'bxxxx;
11         b = 4'bxxxx;
12         cin = 1'bx;
13         clk = 0;
14     end
15     always #100 clk = ~clk;
16     always@ (posedge clk) begin
17         a = {$random} % 2**30;
18         b = {$random} % 2**30;
19         cin = {$random} % 2;
20
21         // 请同学们根据波形图以及两种加法器的区别思考，这里延时 150ns 将信号
           cin 赋值为 X 的作用是什么？如果删除这两句，波形图会发生什么变化
22         // 也请同学们仔细思考，选择加法器到底 “快” 在哪里
23         #150;
24         cin = 1'bx;
25     end
26
27     csadd32 A(a,b,cin,s0,cout0); //选择加法器
28     rcadd32 B(a,b,cin,s1,cout1); //逐位加法器
29
30 endmodule

```

## 2.3 | 实验要求

1. 在实验报告中提交 Verilog 代码、RTL 分析图、测试激励代码、必要的仿真波形图;
2. 对仿真波形图，需要给出适当的文字说明;
3. 提交实验报告;
4. 本实验无需上板，但需验收。

管脚约束见 Ego1 手册。

## B | 数的比较

### B.1 | 无符号数比较

对于无符号数比较 (SLTU), 我们可以通过减法来实现。无符号数减法  $A - B$  如果产生借位 (即进位位 `adder_cout` 为 0), 则表明  $A < B$ ; 如果没有借位 (`adder_cout` 为 1), 则表明  $A \geq B$ 。

```

1 // 无符号数比较 (SLTU)
2 assign adder_a    = alu_src1; // 被减数 A
3 assign adder_b    = ~alu_src2; // 减数 B 的按位取反, 进行减法
4 assign adder_cin = 1'b1;      // 补码减法时加上 1
5 assign {adder_cout, adder_result} = adder_a + adder_b + adder_cin; // 执行 A - B
6
7 // 结果判断: 通过 adder_cout 确定是否有借位
8 assign sltu_result[0] = ~adder_cout; // 借位时结果为 1, 表示 A < B

```

`adder_a` 和 `adder_b` 是加法器的两个输入。`adder_b` 被设置为 `~alu_src2`, 即  $B$  的按位取反加 1, 以实现减法。

#### ■ 进位位判断:

- `adder_cout` 是加法器的进位位。
- 如果 `adder_cout = 0`, 说明发生了借位, 表示  $A < B$ 。
- 如果 `adder_cout = 1`, 则  $A \geq B$ 。

#### ■ 比较结果判断:

- `sltu_result[0] = ~adder_cout` 是最终的比较结果。
- 如果 `~adder_cout = 1`, 表示  $A < B$ 。

### B.2 | 有符号数比较

对于有符号数比较 (SLT), 符号位 (最高位) 决定了数的正负。因此, 我们可以通过符号位和减法结果的符号来判断两个有符号数的大小。

如果两个数的符号不同, 负数一定小于正数; 如果两个数符号相同, 使用补码减法的结果符号来判断。

```

1 // 有符号数比较 (SLT)
2 assign adder_a    = alu_src1; // 被减数 A
3 assign adder_b    = ~alu_src2; // 减数 B 的按位取反, 进行减法
4 assign adder_cin = 1'b1;      // 补码减法时加上 1
5 assign {adder_cout, adder_result} = adder_a + adder_b + adder_cin; // 执行 A - B
6 // 结果判断: 通过符号位判断是否 A < B
7 assign slt_result[0] = (alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) // A负B正 => A < B
8 | (~(alu_src1[31] ^ alu_src2[31]) & adder_result[31]); // 符号相同, 看减法结果
   符号

```

#### ■ 符号位判断:

- `alu_src1[31]`:  $A$  的符号位, 表示  $A$  是正数还是负数。



- `alu_src2[31]`:  $B$  的符号位。
- 如果  $A$  是负数,  $B$  是正数, 则  $A < B$ , 设置 `slt_result[0] = 1`。

■ 减法结果判断:

- 如果  $A$  和  $B$  符号相同, 通过  $A - B$  的符号位 `adder_result[31]` 来判断。如果 `adder_result[31] = 1`, 则  $A < B$ 。

### B.3 | 使用内置函数判断

```
1  $signed(expression) // 将表达式转换为有符号数
2  例: $signed(a) < $signed(b)
3  $unsigned(expression) // 将表达式转换为无符号数
4  例: $unsigned(a) < $unsigned(b)
```

注: verilog 中默认为无符号比较, 且参与比较的任意一个数为无符号的表达式均为无符号。