 


## 1 | 基础练习

### 有橡树的风景（亚历山德拉·卡拉梅）

拉梅）

树干总是一成不变，枝叶却纷披而伸展。



~ . ~

### 1.1 | 实验目的

本实验的目的是熟悉实验环境，学习如何安装 Vivado、如何使用 Vivado 2023.2 创建工程、代码编辑、RTL 分析、仿真等一系列设计流程，并在数码管上显示十进制数字。

### 1.2 | 实验内容

#### 1.2.1 | Vivado 设计流程学习

学习视频和文档资料，了解 Vivado 设计流程和功能：

- Ego 五分钟快速上手-HDL 流程视频 (<https://www.bilibili.com/video/av24701535/>)
- Ego 五分钟搭建你的数字积木视频 (<https://www.bilibili.com/video/av10888635/>)
- Vivado 安装说明视频 (<https://www.bilibili.com/video/av35948660/>)
- Vivado 设计流程中的基本概念.pdf
- 什么是约束文件.ppt
- EGO1 开发板手册，了解 FPGA 芯片管脚与外设管脚的连接关系

### 1.2.2 | Vivado 设计流程练习-数码管

4 个拨码开关控制 1 个数码管，选择板子上的 4 个拨码开关作为数据输入，选择板子上的 1 个数码管作为输出，将输入的 4 位二进制转换为 10 进制数输出显示到数码管。

Listing 2: 数码管显示模块 (segMsg)

```
1  // 这是数码管显示模块
2  `timescale 1ns / 1ps
3  module segMsg(
4      input key1,
5      input key2,
6      input key3,
7      input key4,
8      output reg [3:0] pos,
9      output reg [7:0] seg
10 );
11 wire [3:0] data = {key4, key3, key2, key1};
12
13 always@(data) begin
14     pos=4'b0001;
15     case(data)
16         4'b0000: seg = 8'b0011_1111;
17         4'b0001: seg = 8'b0000_0110;
18         4'b0010: seg = 8'b0101_1011;
19         4'b0011: seg = 8'b0100_1111;
20         4'b0100: seg = 8'b0110_0110;
21         4'b0101: seg = 8'b0110_1101;
22         4'b0110: seg = 8'b0111_1101;
23         4'b0111: seg = 8'b0000_0111;
24         4'b1000: seg = 8'b0111_1111;
25         4'b1001: seg = 8'b0110_1111;
26         default : seg = 8'b0000_1000;
27     endcase
28 end
29 endmodule
```

### 1.2.3 | Vivado 设计流程练习-半加器和全加器

Listing 3: 半加器 (Halfadd)

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module HalfAdder(
4      input wire A,
5      input wire B,
6      output wire Sum,
7      output wire Carry
8  );
9      assign Sum = A ^ B;
10     assign Carry = A & B;
```

```
11 endmodule
```

Listing 4: 全加器 (Fulladd)

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module FullAdder(
4      input wire A,
5      input wire B,
6      input wire Cin,
7      output wire Sum,
8      output wire Cout
9  );
10     wire sum_ha1, carry_ha1, carry_ha2;
11
12     HalfAdder HA1 (
13         .A(A),
14         .B(B),
15         .Sum(sum_ha1),
16         .Carry(carry_ha1)
17     );
18
19     HalfAdder HA2 (
20         .A(sum_ha1),
21         .B(Cin),
22         .Sum(Sum),
23         .Carry(carry_ha2)
24     );
25
26     assign Cout = carry_ha1 | carry_ha2;
27 endmodule
```

请大家根据上面的一位全加器和一位半加器，设计出一个两位半加器并通过仿真验证，仿真代码会在后面给出。需要注意的是，你设计的两位半加器的接口和模块名称需要和下面一致，否则无法直接使用后续的仿真代码（当然，我们鼓励自己独立完成仿真代码，这在验收的时候也会给助教留下一个好印象）。

Listing 5: 两位半加器接口示例 (TwoBitAdder)

```
1 module TwoBitAdder(
2     input wire [1:0] A,
3     input wire [1:0] B,
4     output wire [1:0] Sum,
5     output wire Cout
6 );
```

### 1.3 | 仿真补充说明

本书已在 lab0 中详细介绍了 vivado 的使用方法和设计流程，因此不在本章节赘述仿真的步骤，仅介绍编写 testbench（测试用例）的教程。

### 1.3.1 | testbench 介绍

Verilog 代码设计完成后，还需要进行重要的步骤，即逻辑功能仿真。仿真激励文件称之为 testbench，放在各设计模块的顶层，以便对模块进行系统性的例化调用进行仿真。

初学者可能对仿真的重要性没有概念，但要知道，数字电路行业会具体划分设计工程师和验证工程师。其重要性可见一般。

### 1.3.2 | testbench 实例 (仅供参考)

编写 testbench 包括但不限于以下步骤：

1. 设置时间单位和时间精度
2. 定义 testbench 模块
3. 定义输入输出信号
4. 依据被测模块的内容来设计测试模块
5. 实例化待测试模块
6. 结束仿真

示例代码：

Listing 6: 数码管仿真模块 (segMsg\_tb)

```

1  `timescale 1ns / 1ps // 时间单位和时间精度
2  module segMsg_tb;    // 模块
3  reg key1; // 输入输出信号
4  reg key2;
5  reg key3;
6  reg key4;
7  wire [3:0] pos;
8  wire [7:0] seg;
9
10 initial begin // 初始化
11     #100
12     key1 = 1'b0; key2 = 1'b0; key3 = 1'b0; key4 = 1'b0;
13     #100;
14     key1 = 1'b1; key2 = 1'b1; key3 = 1'b1; key4 = 1'b1;
15     #100;
16     forever #20 {key4, key3, key2, key1} = {$random} % 4'b1111; // 生成16位的随机数
17 end
18
19 initial begin
20     #10000;
21     $finish; // 或使用 $stop;
22 end
23
24 segMsg WSW_seg(key1, key2, key3, key4, pos, seg); // 实例化
25
26 endmodule

```

Listing 7: 两位半加器仿真模块 (TwoBitAdder\_tb)

```

1  `timescale 1ns / 1ps

```

```
2
3 module tb_adder;
4     reg [1:0] A;
5     reg [1:0] B;
6     wire [1:0] Sum;
7     wire Cout;
8
9     // 实例化两位加法器
10    TwoBitAdder add (
11        .A(A),
12        .B(B),
13        .Sum(Sum),
14        .Cout(Cout)
15    );
16
17    initial begin
18        // 测试用例1: 01 + 01 = 10
19        A = 2'b01; // 01
20        B = 2'b01; // 01
21        #10;
22        $display("Test_1: %d+%d=%d, %Sum=%b, %Cout=%b", A, B, A+B, Sum, Cout)
23        ;
24
25        // 测试用例2: 11 + 11 = [1]10
26        A = 2'b11; // 11
27        B = 2'b11; // 11
28        #10;
29        $display("Test_2: %d+%d=%d, %Sum=%b, %Cout=%b", A, B, A+B, Sum, Cout)
30        ;
31
32        // 测试用例3: 11 + 01 = [1]00
33        A = 2'b11; // 11
34        B = 2'b01; // 01
35        #10;
36        $display("Test_3: %d+%d=%d, %Sum=%b, %Cout=%b", A, B, A+B, Sum, Cout)
37        ;
38
39        // 测试用例4: 00 + 00 = 00
40        A = 2'b00; // 00
41        B = 2'b00; // 00
42        #10;
43        $display("Test_4: %d+%d=%d, %Sum=%b, %Cout=%b", A, B, A+B, Sum, Cout)
44        ;
45
46        $stop;
47    end
48 endmodule
```

## 1.4 | Vivado 代码编辑和 RTL 分析

创建一个工程，自己指定工程位置和工程名称，新建空白源程序文件，依次完成下面代码编辑和 RTL 分析：

分别编写图1.1中的两个例子，观察 vivado 工具的 RTL 分析结果，截图放入实验报告：

```
1 module example1 (x1, x2, s, f);
2     input x1, x2, s;
3     output f;
4
5     not (k, s);
6     and (g, k, x1);
7     and (h, s, x2);
8     or (f, g, h);
9 endmodule
```

```
1 module example2 (x1, x2, x3, x4, f, g, h);
2     input x1, x2, x3, x4;
3     output f, g, h;
4
5     and (z1, x1, x3);
6     and (z2, x2, x4);
7     or (g, z1, z2);
8     or (z3, x1, ~x3);
9     or (z4, ~x2, x4);
10    and (h, z3, z4);
11    or (f, g, h);
12 endmodule
```

图 1.1: 代码 1

分别编写图1.2例子，观察 vivado 工具的 RTL 分析结果，截图放入实验报告：

```
1 module example3(x1, x2, s, f);
2     input x1, x2, s;
3     output f;
4
5     assign f=(~s& x1)|(s & x2);
6 endmodule
```

```
1 module example4 (x1, x2, x3, x4, f, g, h);
2     input x1,x2, x3, x4;
3     output f, g, h;
4
5     assign g=(x1 & x3)|(x2 & x4);
6     assign h=(x1|~x3)&(~x2|x4);
7     assign f= g|h;
8 endmodule
```

图 1.2: 代码 2

分别编写图1.3例子，对比 vivado 工具的 RTL 分析结果，截图放入实验报告，给出你对结果的理解；

```

1 module fulladd1 (Cin, x, y, s, Cout);
2     input Cin, x, y;
3     output s, Cout;
4
5     xor (s, x, y, Cin);
6     and (z1, x, y);
7     and (z2, x, Cin);
8     and (z3, y, Cin);
9     or (Cout, z1, z2, z3);
10 endmodule

```

```

1 module fulladd2 (Cin, x, y, s, Cout);
2     input Cin, x, y;
3     output s, Cout;
4
5     assign s= x ^ y ^ Cin;
6     assign Cout=(x & y)|(x & Cin)|(y
        & Cin);
7 endmodule

```

图 1.3: 代码 3

编写图1.4例子，观察 vivado 工具的 RTL 分析结果，截图放入实验报告，给出你对结果的理解；

```

1 module adder4 (carryin, x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0, s3, s2, s1, s0, carryout);
2     input carryin, x3,x2,x1,x0, y3, y2,y1, y0;
3     output s3,s2,s1, s0, carryout;
4
5     fulladd stage0 (carryin, x0, y0, s0, c1);
6     fulladd stage1 (c1, x1, y1, s1, c2);
7     fulladd stage2 (c2, x2, y2, s2, c3);
8     fulladd stage3 (c3, x3, y3, s3, carryout);
9 endmodule
10
11 module fulladd (Cin, x, y, s, Cout);
12     input Cin, x, y;
13     output s, Cout;
14
15     assign s=x ^ y ^ Cin;
16     assign Cout=(x & y)|(x & Cin)|(y & Cin);
17 endmodule

```

图 1.4: 代码 4

## 1.5 | 实验要求

1. 观看提供的所有视频资料；学习 Vivado 设计流程中的基本概念.pdf、约束文件.ppt。在实验报告中回答以下问题：

[a] 描述 Vivado 的设计流程

[b] 什么是网表

[c] Vivado 设计流程中，Synthesis 的作用是什么？

[d] Vivado 设计流程中，Implementation 的作用是什么？

2. 在实验报告中提交1.2.2、1.2.3的仿真结果截图及板上运行结果照片；
3. 在实验报告中提交1.4的 RTL 详细设计图及相关文字说明；

4. 实验报告提交到 CG (202.204.62.165) 平台;
5. 数码管板上运行结果和加法器仿真结果需要找助教或老师演示验收。两位半加器实验中, 有余力者可以选择通过拨码开关输入数据, 数码管显示结果来进行板上验证, 验收成功后可以酌情加分; (未验收者实验 1 无成绩)